

트랜지스터
C1815
Emitter 에미터 E C B Base 베이스
Collector 컬렉터

좌우 슬라이드 스위치
연결됨 좌 우

브레드보드에 꽂을 수 있는 단선으로 만든 전선
전선

옆선이 있는 쪽의 다리는 -극
+극

전해콘덴서

저항
다리에 극성이 없음 (방향 상관 없음)

www.sciencekit.co.kr

꽂을 때, 전지의 +극이 위를 향하게
동전전지

+극 -극
보존하니 손 조심!
전지홀더

LED
짧은 다리 -극 긴 다리 +극

사이언스키트 브레드보드

깜박깜박 교차회로

이름: