

깜박깜박 교차회로

1. 브레드보드에 왼쪽의 회로를
꽂아 완성합니다.

* 다리의 위치를 잘 확인하고 꽂습니다.

* LED, 트랜지스터, 콘덴서, 전자홀더
⇒ 다리길이, 방향을 확인 후 꽂습니다.


* 전자홀더의 다리는 매우 뾰족합니다.
다치지않게 주의합니다.

2. 스위치를 ON 합니다.

3. 번갈아 깜박이는 회로를 관찰
합니다.

4. 선을 깔끔하게 정리합니다.

5. 회로를 관찰하지 않을 때에는
스위치를 OFF 합니다.

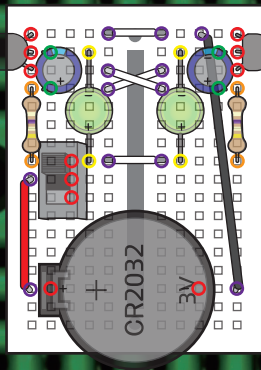

완성한
회로를
붙이세요