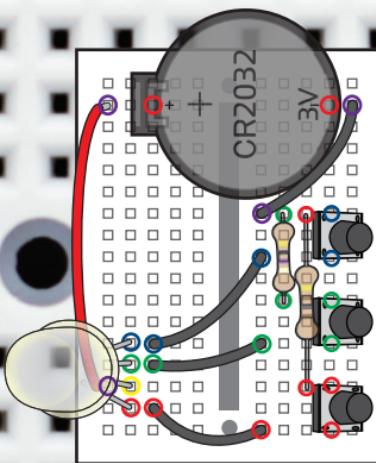


1. 브래드보드에 왼쪽의 회로를
꽂아 완성합니다.
 - * 다리의 위치를 잘 확인하고 꽂습니다.
 - * LED, 전지홀더는 다리의 길이, 방향을
잘 확인하여 꽂습니다.
 - * 전지홀더의 다리는 매우 뾰족합니다.
다치지 않게 주의합니다.
2. 스위치를 하나씩 누르면서
LED의 색을 관찰합니다.
3. 세 개의 스위치 중 두 개를
같이 누르면서 관찰합니다.
4. 세 개의 스위치를 동시에
모두 누르면서 관찰합니다.

빛 합성기



완성한
회로를
붙이세요